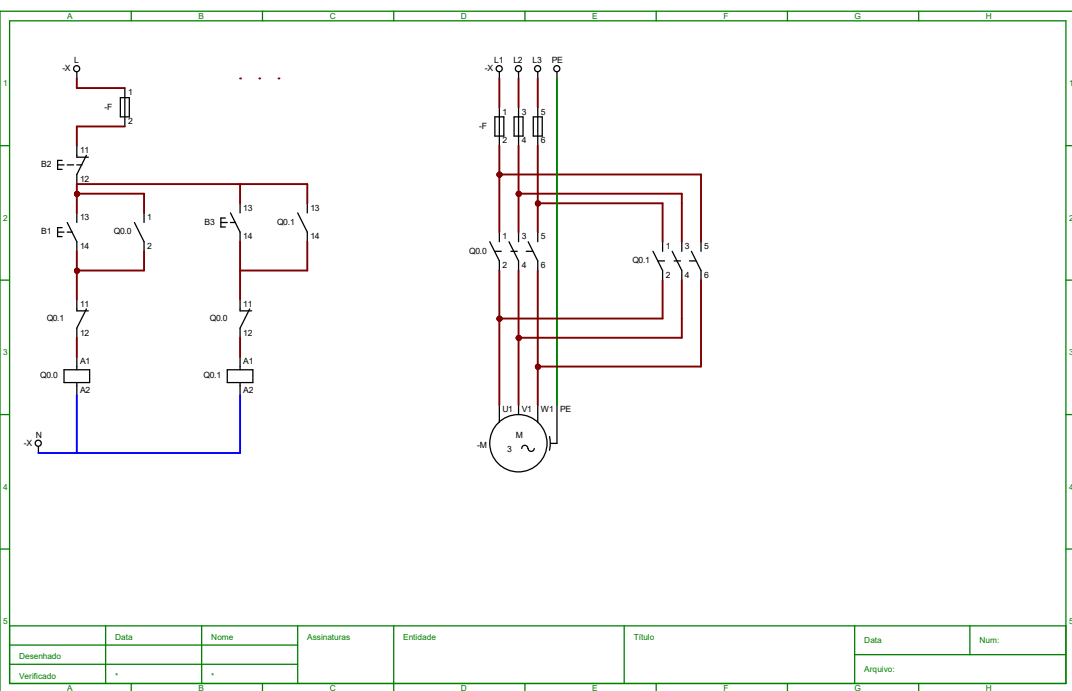
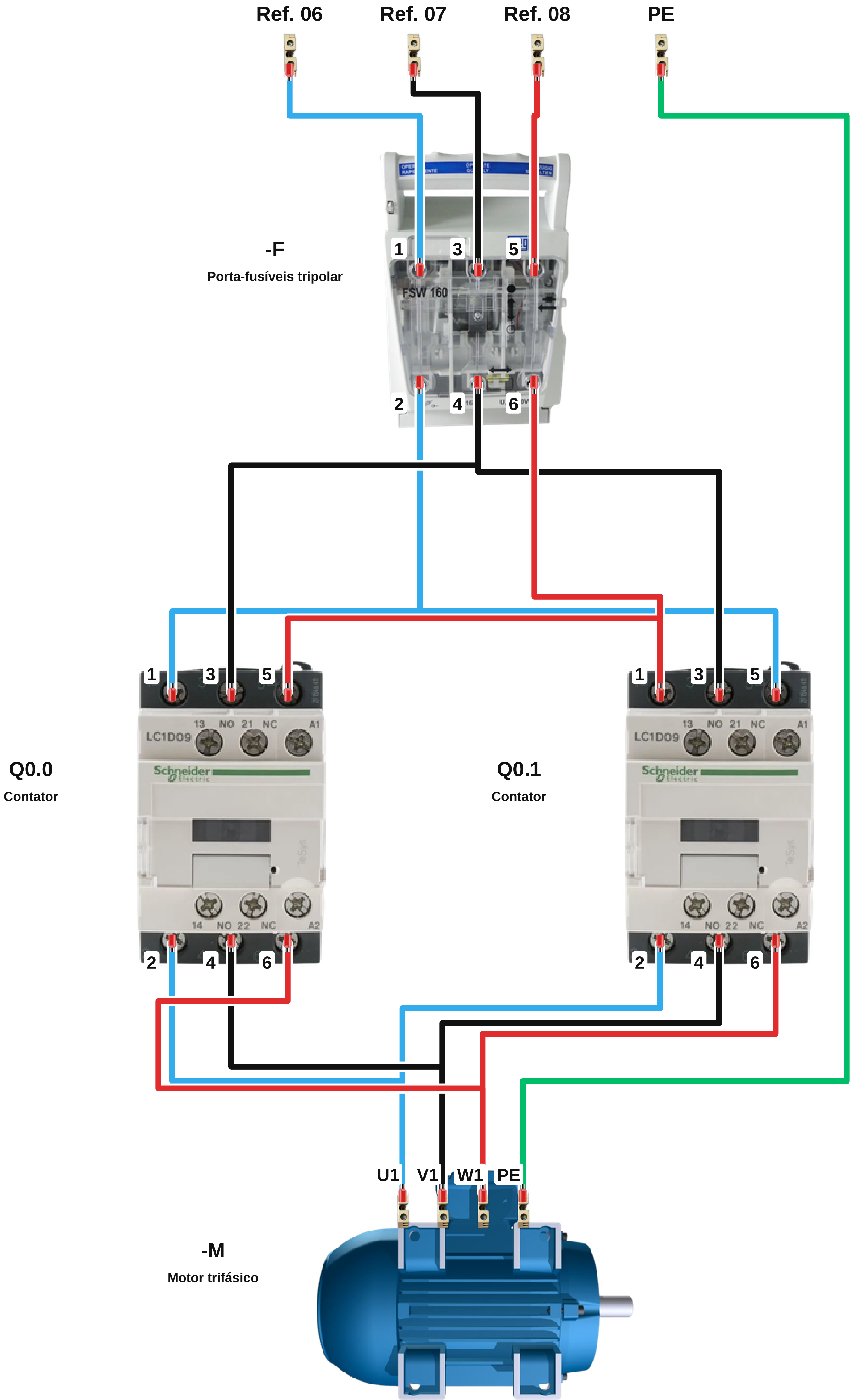




AULA1

Diagrama Realista do Circuito de Força



AULA1

Diagrama Realista do Circuito de Comando

