

PARTIDA DIRETA COMUN - BY ENSINANDO ELETRICA

Diagrama Realista do Circuito de Força


Fonte com 1 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.
Ref. 07 Ref. 09 Ref. 10

-F
Proteção por fusíveis

K1
Contator

RT
Relé térmico

-M
Motor · caixa de terminais

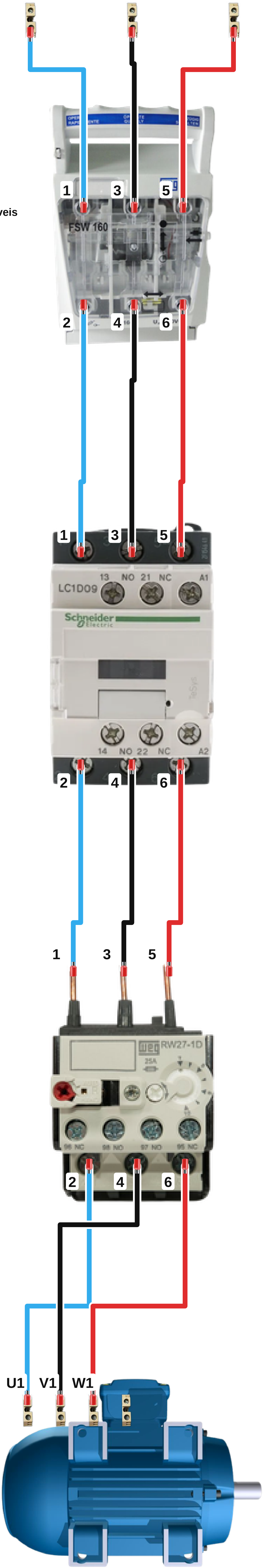

PARTIDA DIRETA COMUN - BY ENSINANDO ELETRICA

Diagrama Realista do Circuito de Comando

Fonte com 1 terminal(is) sem ligacao identificada; consultar pendencias.

