

A	B	C	D	E	F	G	H																																										
1																																																	
2																																																	
3																																																	
4																																																	
5																																																	
<table><tr><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Nome</td><td colspan="2">Assinaturas</td><td colspan="2">Entidade</td><td colspan="2">Título</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Num:</td></tr><tr><td colspan="2">Desenhado</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Verificado</td><td colspan="2">•</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Anquiro:</td><td colspan="2"></td></tr></table>								Data		Nome		Assinaturas		Entidade		Título		Data		Num:		Desenhado														Verificado		•								Anquiro:			
Data		Nome		Assinaturas		Entidade		Título		Data		Num:																																					
Desenhado																																																	
Verificado		•								Anquiro:																																							
A	B	C	D	E	F	G	H																																										

TAREFA FACA O DIAGRAMA ESTRELA TRIANGULO

Diagrama Realista do Circuito de Força

Fonte com 69 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.

-F

Proteção por fusíveis



-KM

Contator



-KM

Contator



-KM

Contator




-F

Relé térmico



-M

Motor · caixa de terminais

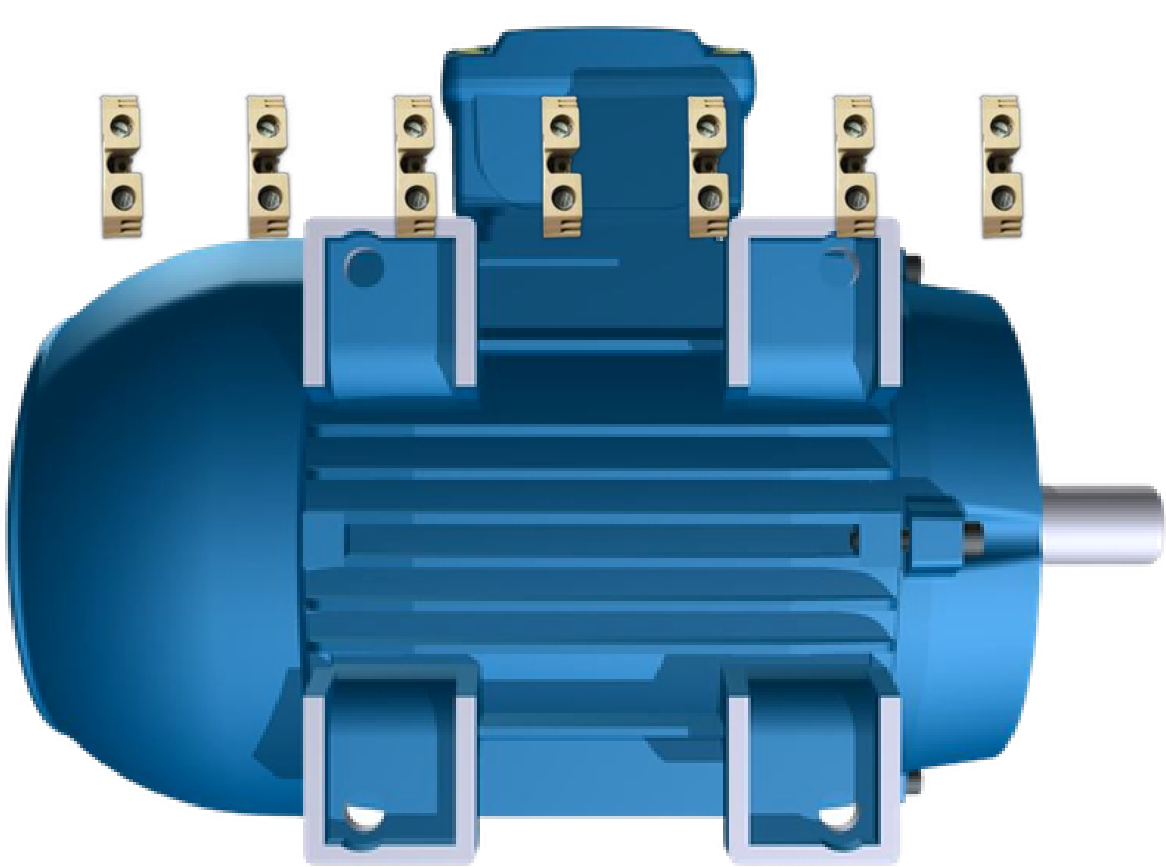

TAREFA FACA O DIAGRAMA ESTRELA TRIANGULO

Diagrama Realista do Circuito de Comando

Fonte com 69 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.



-F
Contato do relé térmico



-Q
Disjuntor bipolar



-S
Botão desliga



-S
Botão liga



-K
Contator



-K
Relé temporizador · vista



-K
Contator



-K
Contator



-KA
Relé temporizador · vista



-K
Vista do auxiliar NF



-K
Vista do auxiliar NA



-K
Vista do auxiliar NA



-K
Vista do auxiliar NA



-K
Vista do auxiliar NF



-K
Vista do auxiliar NA