




TAREFA REVERSAO C FREIO

Diagrama Realista do Circuito de Força

Fonte com 8 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.
Interface de referência: correspondência dos terminais com o modelo real pendente.




Diagrama Realista do Circuito de Comando

Ref. 14

Ref. 15



Ilustração didática. Borne do CAD sobrepostos às fotos: validar modelo e funcionamento antes da montagem.