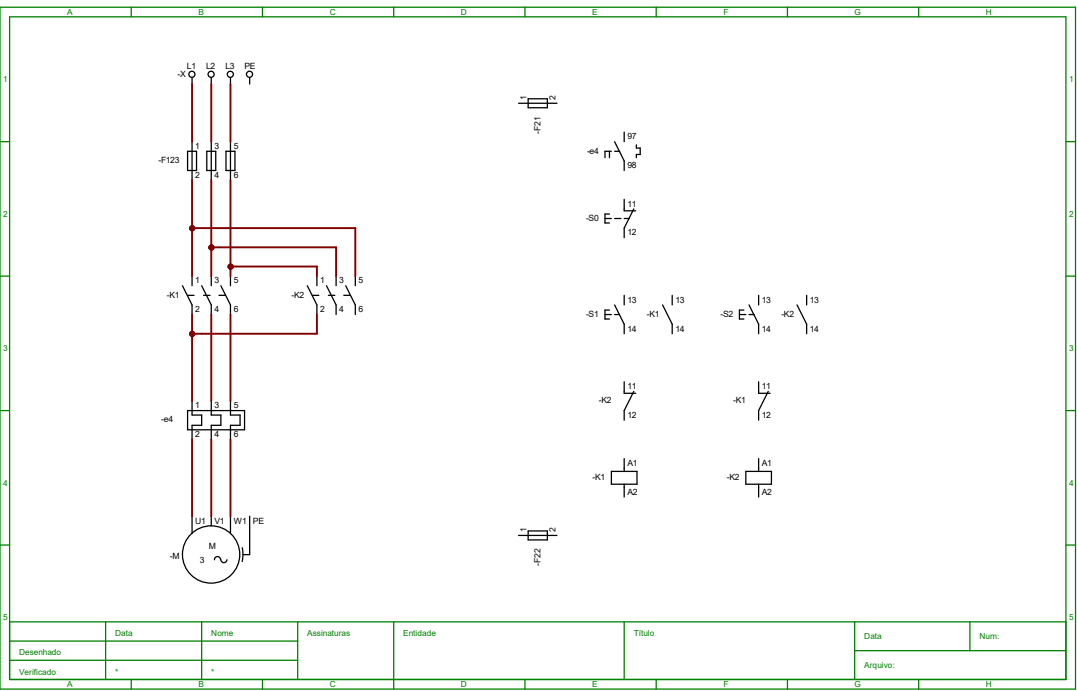




TAREFA TERMINAR COMANDO REVERSAO

Diagrama Realista do Circuito de Força

Fonte com 27 terminal(is) sem ligação identificada; consultar pendências.

Ref. 01

Ref. 02

Ref. 03

-F123

Proteção por fusíveis

1

3

5

2

4

6

-K1

Contator

1

3

5

13

NO

21

NC

A1

Schneider Electric

14

NO

22

NC

A2

2

4

6

-K2

Contator

1

3

5

13

NO

21

NC

A1

Schneider Electric

14

NO

22

NC

A2

2

-e4

Relé térmico

1

3

5

2

4

6

-M

Motor · caixa de terminais

U1

V1

W1

TAREFA TERMINAR COMANDO REVERSAO

Diagrama Realista do Circuito de Comando

Fonte com 27 terminal(is) sem ligacao identificada; consultar pendencias.




-F21
Proteção por fusíveis



-F22
Proteção por fusíveis



-e4
Contato do relé térmico

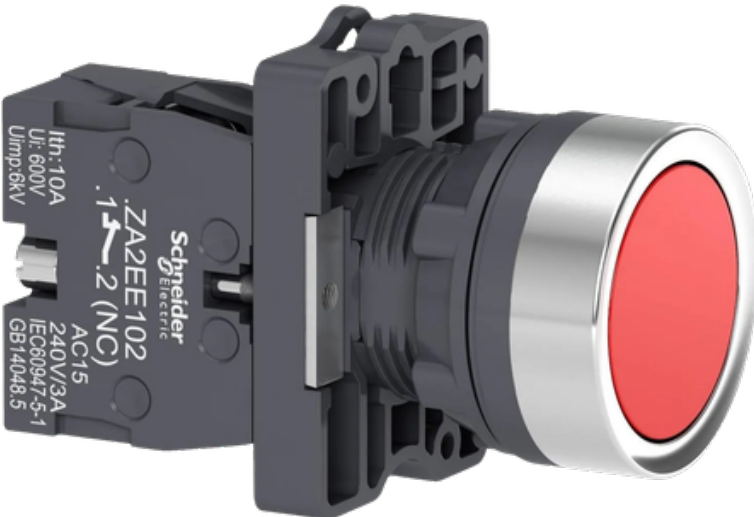

-S0
Botão desliga



-S1
Botão liga



-S2
Botão liga



-K1
Contator



-K2
Contator